

REVISEMOS

# CUÁNTO APRENDIMOS

IDENTIFICANDO Y MIDIENDO CIRCUITOS EN SERIE Y PARALELOS



Dibuja un circuito en paralelo y otro en serie considerando lo visto con el docente en la actividad. Debes identificar cada parte del circuito.



CIRCUITO EN PARALELO

CIRCUITO EN SERIE



¡MUY BIEN! AHORA PRACTIQUEMOS