

REVISEMOS


CUÁNTO APRENDIMOS

LEY DE OHM



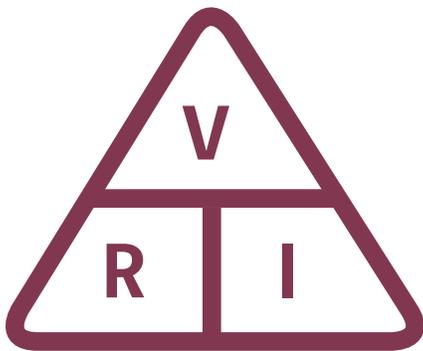1. Contesta las siguientes preguntas referentes a la Ley de Ohm.

¿Qué significan las letras dentro del triángulo de Ohm?



V

R

I

¿Cuál es la fórmula para medir la resistencia de un circuito, considerando los postulados de la Ley de Ohm?

¿Cuál es la fórmula para medir el voltaje de un circuito, considerando los postulados de la ley de Ohm?

¿Cuál es la fórmula para medir la intensidad de un circuito, considerando los postulados de la Ley de Ohm?



¡MUY BIEN! AHORA PRACTIQUEMOS