

REVISEMOS

# CUÁNTO APRENDIMOS


PROYECTO CONTROL DE NIVEL DE ESTANQUE



Junto a su equipo de trabajo, respondan:

De manera individual:

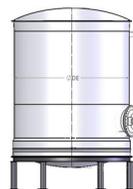Formar un diagrama de control con los elementos de las figuras:



Compartan los diagramas con sus compañeros hasta llegar al correcto.



¡MUY BIEN! AHORA PRACTIQUEMOS